

EPREUVE DE L'ELECTRICITE-SMIA-S2-(1h :30 mins)

- Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction.

Aucun document n'est autorisé.

- Prof responsable M. EL IDRISSE

Exercice-1: Questions de cours, (4 points)

1. Donner la formule de Green-Ostrogradski.
2. Enoncer la loi de Coulomb.
3. Préciser les propriétés d'un conducteur comportant une cavité vide.

Exercice-2: (8 points)

1. Enoncer le Théorème de Gauss.

2. Soit un fil infini portant une densité de charge linéique uniforme $\lambda > 0$.

Discuter les symétries et les invariances de cette distribution de charge.

En utilisant le calcul direct, calculer en un point M de l'espace le champ électrique créé par cette distribution.

Retrouver ce résultat en utilisant le Théorème de Gauss.

3. Le volume compris entre les surfaces délimitées par deux sphères concentriques de centre O et de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) est chargé uniformément par une densité volumique de charges constante ($\rho > 0$). Le reste de l'espace (intérieur de la sphère de rayon R_1 et de volume extérieur à la sphère de rayon R_2) ne comporte aucune charge (figure-1).

Calculer l'expression du Théorème de Gauss le champ électrique E en fonction de la distance r du centre. Distinguer les 3 cas: $r < R_1$, $r > R_2$ et $R_1 < r < R_2$.

Y a-t-il continuité du champ aux interfaces $r=R_1$ et $r=R_2$? Tracer $E(r)$.

R_1
 R_2

Exercice-3 (7 points)

1. On considère le circuit de la figure-2:

- (a) Calculer la résistance équivalente du circuit.
- (b) En utilisant le diviseur de courant, calculer le courant I_1 circulant dans la résistance R_1 .
- (c) Que devient la valeur de I_1 si $R_1 = R_a$.

2. On considère le circuit de la figure-3:

- a) En utilisant le diviseur de tension, calculer la valeur de la tension U
- b) En déduire la valeur du courant I_{AB} .

3. On considère le circuit de la figure-4

Proposer une approche simple et rapide et montrer que la valeur du courant I_1 donné par le circuit de la figure-4 est $I_1 = 1,24$.

En utilisant le théorème de Thévenin, trouver l'expression du courant I_3 circulant dans la résistance R_3 en fonction de E et R .

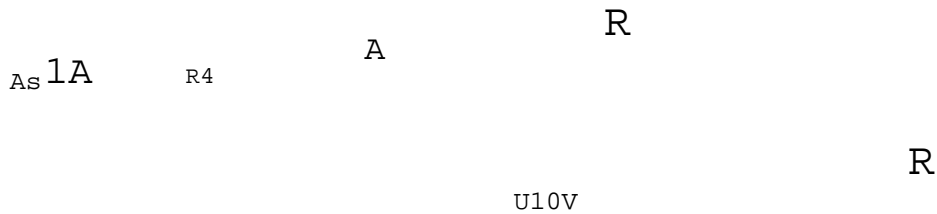


figure-2

figure-3

figure-4

On donne: $E = 12V$, $R_1 = 202$, $R_2 = 1092$, $R_3 = 102$.

Bon courage!