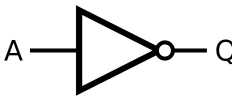
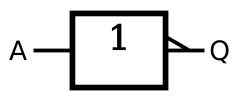
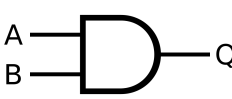
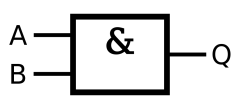

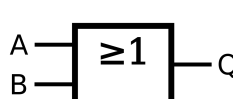

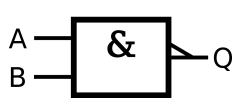

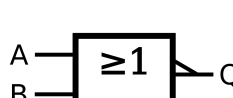

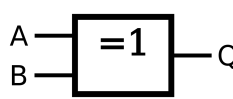

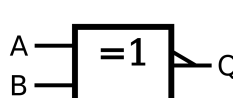


Nom	Symboles		Notation	Table de vérité		Propriétés		
NOT			$Q = \overline{A}$					
				A	\overline{A}			
				0	1			
				1	0			
AND			$Q = A . B$					
				A	B	$A . B$	Commutativité	$x.y = y.x$
				0	0	0	Associativité	$(x.y).z = x.(y.z)$
				0	1	0	Élément neutre “1”	$x.1 = x$
				1	0	0	Élément absorbant “0”	$x.0 = 0$
				1	0	0	Idempotence	$x.x = x$
				1	1	1	Complémentation	$\overline{\overline{x}.x} = 0$
						Double complémentation	$\overline{\overline{x}.x} = x.x = x$	
				OR			$Q = A + B$	
A	B	$A + B$	Commutativité					$x + y = y + x$
0	0	0	Associativité					$(x + y) + z = x + (y + z)$
0	1	1	Élément neutre “0”					$x + 0 = x$
1	0	1	Élément absorbant “1”					$x + 1 = 1$
1	0	1	Idempotence					$x + x = x$
1	1	1	Complémentation					$\overline{\overline{x} + x} = 1$
NAND			$Q = \overline{A . B}$ $= \overline{A} + \overline{B}$					
				A	B	$\overline{A . B}$		
				0	0	1		
				0	1	1		
				1	0	1		
				1	1	0		
NOR			$Q = \overline{A + B}$ $= \overline{A} . \overline{B}$			$\overline{A + B + C + D} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C} . \overline{D}$		
				A	B			$\overline{A + B}$
				0	0			1
				0	1			0
				1	0			0
				1	1			0
XOR			$Q = A \oplus B$ $= \overline{A} . B + A . \overline{B}$					
				A	B			$A \oplus B$
				0	0			0
				0	1			1
				1	0			1
				1	1			0
NXOR (XNOR)			$Q = A \odot B$ $= \overline{A \oplus B}$ $= \overline{A} . \overline{B} + A . B$					
				A	B			$A \odot B$
				0	0			1
				0	1			0
				1	0			0
				1	1			1

$$A + A.B = A$$

$$A + \overline{A}.B = A + B$$

$$(A + B).(A + C) = A + B.C$$

$$\begin{aligned} A + A.B &= A.(1 + B) \\ &= A.1 \\ &= A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A + \overline{A}.B &= A + A.B + \overline{A}.B \\ &= A + B.(A + \overline{A}) \\ &= A + B.1 \\ &= A + B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A + B).(A + C) &= A.A + A.C + B.A + B.C \\ &= A + A.C + B.A + B.C \\ &= A.1 + A.C + B.A + B.C \\ &= A.(1 + C + B) + B.C \\ &= A.(1) + B.C \\ &= A + B.C \end{aligned}$$