

## FACULTE POLYDISCIPLINAIRE DE KHOURIBGA

Module: Physique 3 Module : Electricité II Contrôle : durée 1h30min Semestre 3 - Année Universitaire 2014 / 15

## EXERCICE 1

Soient deux cylindres creux identiques parallèles selon la verticale, R, et R, leurs rayons interne et externe respectivement. Ces deux cylindres de longueurs indéfinies sont séparés par une distance d et parcourus par un même courant électrique d'intensité I dirigé vers le haut-

1- Calculer et représenter sur un schéma le champ magnétostatique créé par chaque cylindre en tout point de l'espace.

2- En quel point de l'espace le champ magnétique résultant est nul.

3- Si on considère que ces deux cylindres ont un aspect d'un fil, calculer la force magnétique qu'exerce l'un sur l'autre, en déduire la nature de cette force.

## EXERCICE 2

Le circuit de la figure est alimenté par un générateur de f.e.m sinusoïdale e(t)=E cos(wt).

1- On pose Z = R + jS et Z' = R' + jS avec  $S = L\omega - 1/\epsilon\omega$ a- Calculer les courants it et j2 en fonction de Z, Z; M, Cet E. On utilisera la loi des mailles et des nœuds pour trouver ces expressions.

b- En déduire les amplitudes complexes de ces courants

c- On suppose que S=0, calculer les amplitudes réelles des deux courants.

2- Pour quelle condition de M le courant is est nul. O 3- Soient M et S nuls, quelle valeur faut-il donner à L/C pour avoir le maximum de puissance en R'.

